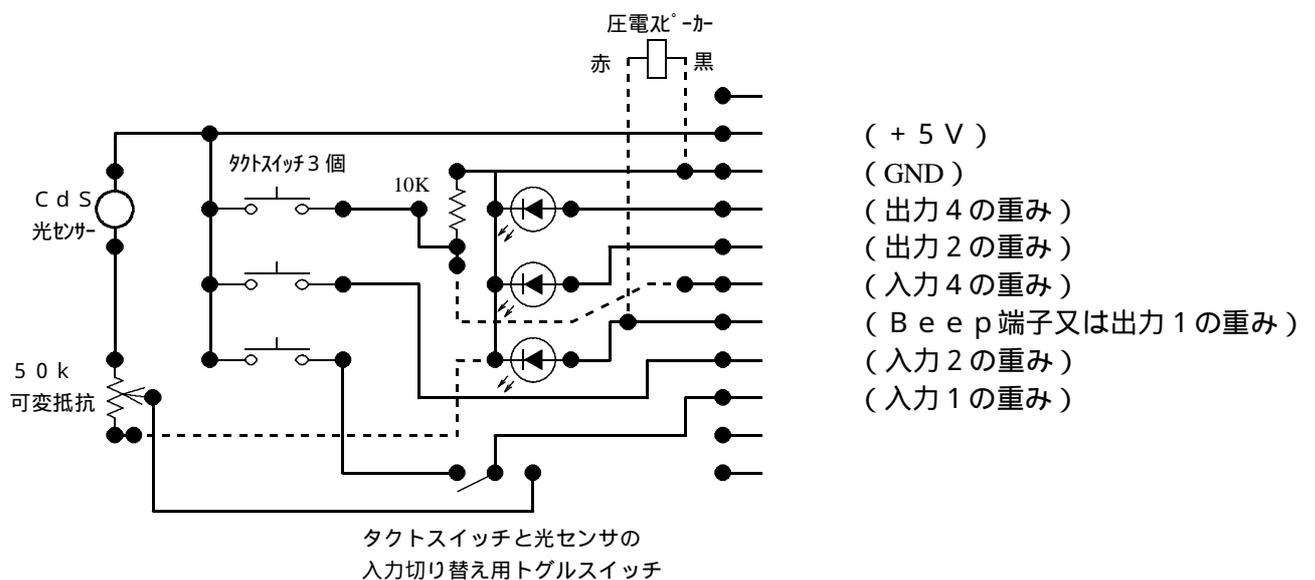


ポケコン制御 発光ダイオードの発光回路 スイッチ入力回 光センサー回路 圧電スピーカ 一体型回路



入力4の重みはいつもハイになっているので
10Kの抵抗でプルダウンしています。

回路を簡単にするために消費電力を考えてい
ないので、電池の消耗が早いです。

個人の責任で
使用してください。